

Прайслист от ООО "КОНТРАСТ" на 2024 г.

2R-DIN- 1K два потенциометра 1.0 кОм в корпусе на DIN рейку	ШТ	1711.2
Потенциометр в корпусе на DIN рейку 1 кОм 0.25 Вт	ШТ	1202.8
Потенциометр в корпусе на DIN рейку 4.7 кОм 0.25 Вт	ШТ	1202.8
Потенциометр в корпусе на DIN рейку 5.1 кОм 0.25 Вт	ШТ	1202.8
Потенциометр на DIN рейку RDIN 10 кОм	ШТ	1202.8
Потенциометр на DIN рейку RDIN 100 кОм	ШТ	1202.8
Преобразователь токового сигнала 4-20 мА в 0-5 мА. Питание 24В.	ШТ	6572
Преобразователь токового сигнала 4-20 мА в напряжение 0-10В по двум каналам ПРС 1Т-2Н-2. Питание 24 вольта.	ШТ	5009.6
Преобразователь 4-20 мА, в 0-5 V, точность ~ 1%	ШТ	5456
Преобразователь напряжения 0-10В в два токовых сигнала 4-20 мА ПРС 1Н-2Т-2	ШТ	5009.6
Преобразователь сигнала 0-20 мА в 0-15 В ($R_n \geq 0,5$ кОм) с гальванической развязкой питание 24 В	ШТ	7440
Преобразователь сигнала 0-20 мА в 0-15 В ($R_n \geq 1$ кОм) с гальванической развязкой питание 24 В	ШТ	6324
Преобразователь токового сигнала 4-20 мА на три гальванически изолированных выхода с сигналом 0-10 вольт, тип ПРС 4-20мА 3х0-10В	ШТ	9424
Преобразователь токового сигнала с гальванической развязкой 0-5 мА в 4-20 мА. Питание 24 В	ШТ	5257.6
ПРС 0-10В в 3х4-20мА преобразователь сигнала 0...10 В в три 4...20мА с гальванической развязкой	ШТ	9957.2
ПРС 0-5В - 4-20 мА - 3	ШТ	7502
ПРС 1Н-1Т1Н-2 Преобразователь 0-10В в 4-20 мА и 0-10В с гальванической изоляцией входа от выходов	ШТ	5610.75
ПРС 1Н-2Н-2 Преобразователь напряжения 0.10В в 2х0-10В с гальванической развязкой	ШТ	5009.6
ПРС 1Н-2Т-2 преобразователь сигнала 0...10 В в два 4...20мА с гальванической развязкой	ШТ	5009.6
ПРС 1Н-4Т-2 Преобразователь сигнала 0..10В в 4 х 4..20мА	ШТ	10639.2
ПРС 1Т-1Т1Н-2 Преобразователь постоянного тока 4...20 мА в сигнал 4...20 мА и 0...10 В с гальваническим разделением сигналов.	ШТ	5009.6
ПРС1Т-2Н-2 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКОВОГО СИГНАЛА 4...20 мА в два 0...10В С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ	ШТ	4588
Разветвитель токового сигнала 4-20 мА в 2 х 4-20 мА (w_{Ye} 4-20-2)	ШТ	2554.4
ТРПС 0-5мА - 4-20 мА - 3 Токовый разветвитель преобразователь 0-5 мА в два гальванически изолированных сигнала 4-20 мА. Питание 24 вольта..	ШТ	7502
ТРПС 1-2-2 Преобразователь токового сигнала 4-20 мА. Питание 24 В	ШТ	5009.6
ТРПС 1-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКОВОГО СИГНАЛА 4...20 мА в два гальванически изолированных сигнала 4...20мА	ШТ	7130
ТРПС 1-2-4 5мс Токовый разветвитель - преобразователь сигнала 4-20 мА	ШТ	9900
ТРПС 1-2-4 Токовый разветвитель - преобразователь сигнала 4-20 мА	ШТ	8060
ТРПС 1-3-2М	ШТ	3162
ТРПС 1-3-4 Токовый разветвитель преобразователь сигналов 0...20 (4...20) мА в три 0...20 (4...20) мА. Питание 24 В.	ШТ	9424
ТРПС 1-4-1 Токовый разветвитель преобразователь сигналов 0...20 (4...20) мА	ШТ	8084.8

ТРПС 1-4-2 Преобразователь токового сигнала 4-20 мА (0-20 мА) в четыре 4-20 мА(0-20 мА) с гальванической изоляцией. Питание 24 вольта.	шт	9070.6
ТРПС 2-4-2 Преобразователь токовых сигналов 2x4-20 мА в 4 x 4-20 мА. Питание 24 вольта.	шт	10912